

## Φυλλάδιο ασκήσεων/ερωτήσεων 2:

# ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

'Ονομα:

## Επώνυμο:

**A.M. :**

- 1.** Τι είδους κινητήρας χρησιμοποιείται συνήθως στις μίζες των αυτοκινήτων και γιατί;

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

- 2.** Ποιος ο ρόλος του συλλέκτη σε μια γεννήτρια DC;

---

---

---

---

---

3. Η ένταση τυμπάνου κινητήρα παράλληλης διέγερσης 220V είναι 50A, όταν ο κινητήρας εργάζεται υπό πλήρες φορτίο, με την ονομαστική του τάση και τις ονομαστικές του στροφές. Η αντίσταση του τυλίγματος του δρομέα είναι  $0.3\Omega$ . Να υπολογισθεί η ισχύς που αναπτύσσεται στον δρομέα (σε HP).

---

---

---

---

---

4. Κινητήρας συνεχούς ρεύματος 50kW έχει βαθμό απόδοσης 80% και τάση τροφοδοσίας 250V. Τι αντίσταση πρέπει να έχει ο εκκινητής, ώστε το ρεύμα εκκίνησης να είναι 1.6 φορές μεγαλύτερο του ονομαστικού ρεύματος;

---

---

---

---

---

---

5. Να αναφέρετε 3 τρόπους εκκίνησης των κινητήρων συνεχούς ρεύματος.

---

---

---

---

---

---

Κάθε ερώτημα βαθμολογείται με 2 μονάδες